

Laborator Proiectare Logică 6

Sîrghe Matei

November 20, 2024



Half Adder

$S = \sum(1, 2) = \bar{A}B + A\bar{B}$
 $S = \Pi(0, 3) = (A + B)(\bar{A} + \bar{B})$
 $S = A \oplus B$
 $C_o = \sum(3) = AB$
 $C_o = \Pi(0, 1, 2) = (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + B)$

A	B	S	C_o
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

	0	1
S		
0	0	1
1	1	0

	0	1
C_o		
0	0	0
1	0	1

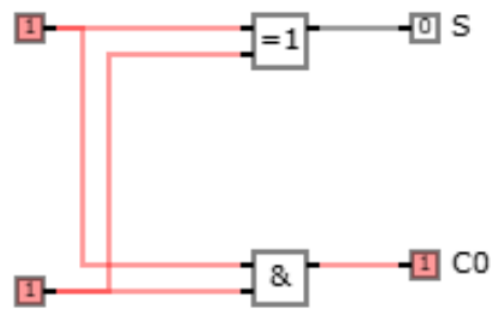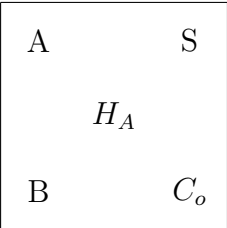

Full Adder

$$S = \sum(1, 2, 4, 7) = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + \bar{A}\bar{B}\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$$

$$S = \prod(0, 3, 5, 6)$$

$$= (A + \bar{B} + C_i)(A + \bar{B} + \bar{C}_i)(\bar{A} + B + \bar{C}_i)(\bar{A} + \bar{B} + C_i)$$

$$S = \bar{C}_i(\bar{A}B + A\bar{B}) + C_i(\bar{A}\bar{B} + AB)$$

$$A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$A \oplus B = \bar{A}\bar{B} + AB$$

$$S = A \oplus B \oplus C$$

A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

S	AB	00	01	11	10
	C_i				
0		0	1	0	1
1		1	0	1	0

C_o	AB	00	01	11	10
	C_i				
0		0	0	1	0
1		0	1	1	1


$$C_o = \sum(3, 5, 6, 7) = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC_i$$

$$C_o = \prod(0, 1, 2, 4) = (A + B + C_i)(A + B + \bar{C}_i)(A + \bar{B} + C_i)(\bar{A} + B + C_i)$$

$$C_o = AB + BC_i + AC_i$$

$$C_o = AB + C_i(A + B)$$

A		S
B	F_A	
C_i		C_o

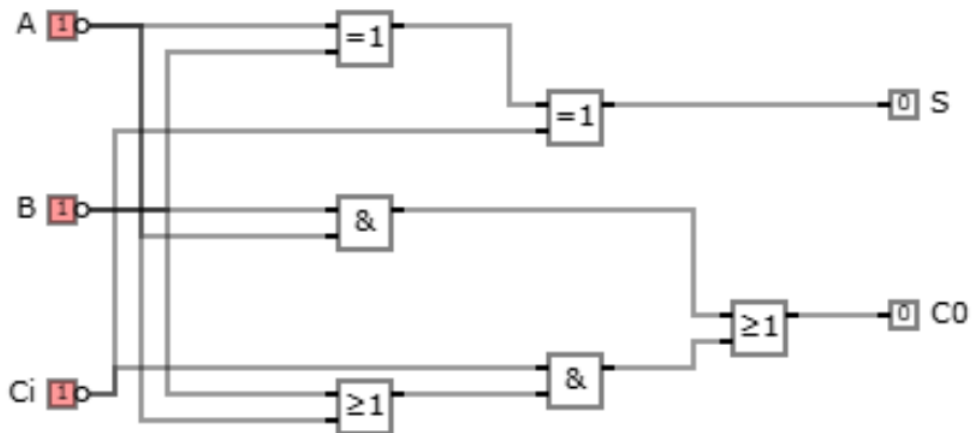

Half Subtractor

$$D = \sum(1, 2) = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$


$$D = \Pi(0, 3) = (A + B)(\bar{A} + \bar{B}) = A \oplus B$$

$$B_o = \sum(1) = \bar{A}B$$

$$B_o = \Pi(0, 2, 3)$$

$$B_o = (A + B)(\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{B}) = \bar{A}B$$

A	B	D	B_o
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

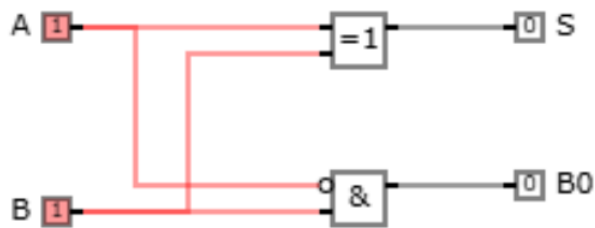

A	D
H_S	
B	B_o

Full Subtractor

$$D = \sum(1, 2, 4, 7) = A \oplus B \oplus B_i$$

$$D = \Pi(0, 3, 5, 6) = A \oplus B \oplus B_i$$

$$B_o = \sum(1, 2, 3, 7)$$

$$B_o = \bar{A}\bar{B}B_i + \bar{A}B\bar{B}_i + \bar{A}BB_i + AB\bar{B}_i$$

$$B_o = \Pi(0, 4, 5, 6)$$

$$B_o = (A + B + B_i)(\bar{A} + B + B_i)(\bar{A} + B + \bar{B}_i)(\bar{A} + \bar{B} + B_i)$$


A	B	B_i	D	B_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

B_o

	AB	00	01	11	10
B_i					
0		0	1	0	0
1		1	1	1	0

$$B_o = \bar{A}B + \bar{A}B_i + BB_i$$

$$B_o = \bar{A}B + B_i(\bar{A} + B)$$

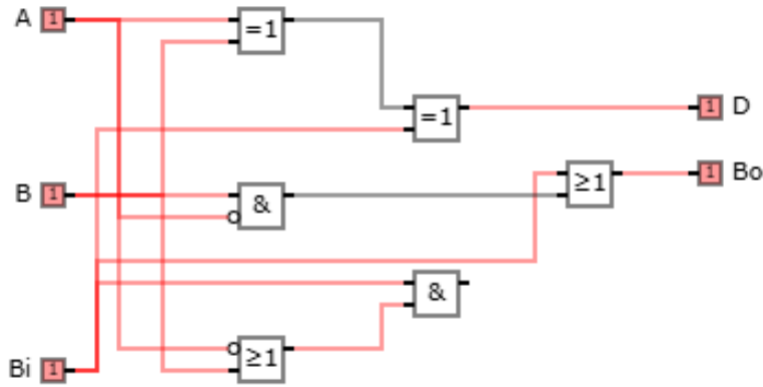

A	D
B	F_D
B_i	B_o