

# Laborator Proiectare Logică 8

Sîrghe Matei


November 27, 2024
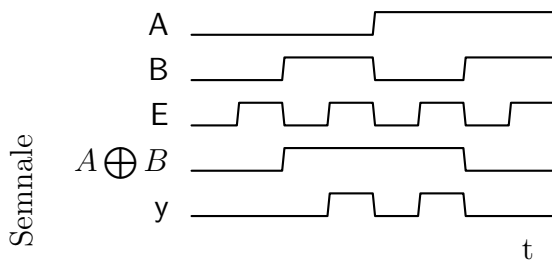
## Circuite secvențiale



$$y = \sum(3, 5) = \bar{A}BE + A\bar{B}\bar{E}$$

$$= \bar{E}(\bar{A}B + A\bar{B}) = E(A \oplus B)$$



A	B	E	$A \oplus B$	y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

## Detector de front pozitiv



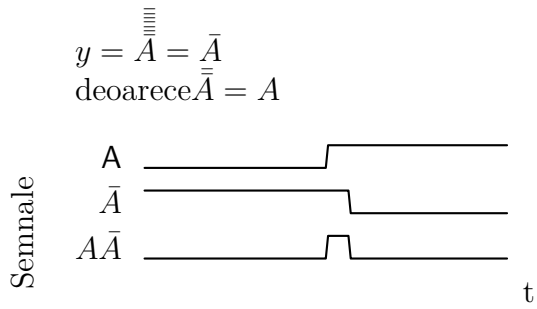


Figure 3: Detector de front pozitiv

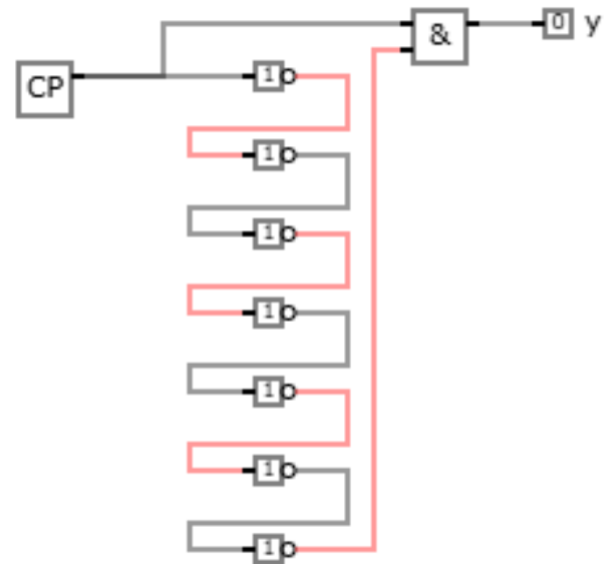


## Detector de front negativ

SR-NAND

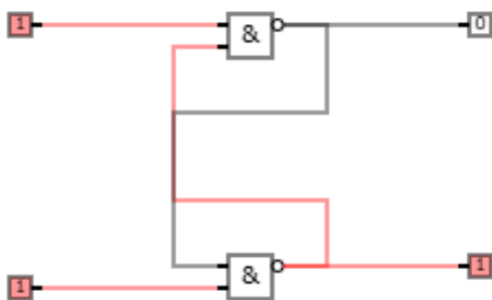


A	S	Q	$\overline{Q}$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	(1 Q 0)	(0 $\overline{Q}$ 1)

# SR-NOR

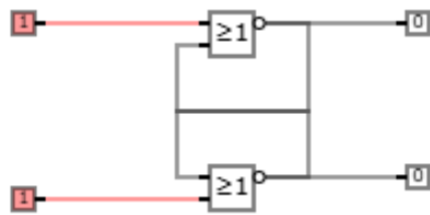

A	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	(1 Q 0)	(0 $\bar{Q}$ 1)
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

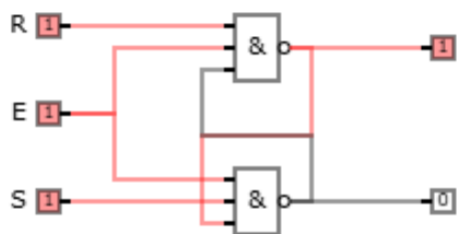

E	R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	Q	$\bar{Q}$